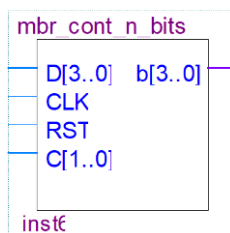


Cartão: 00342337


Nome do Projeto: mbr_cont_n_bits

Descrição: Contador genérico, que pode ser crescente ou decrescente, manter o valor atual ou passar o dado de entrada. Nesse caso, foi implementado para 4 bits.

Símbolo:



Circuito:

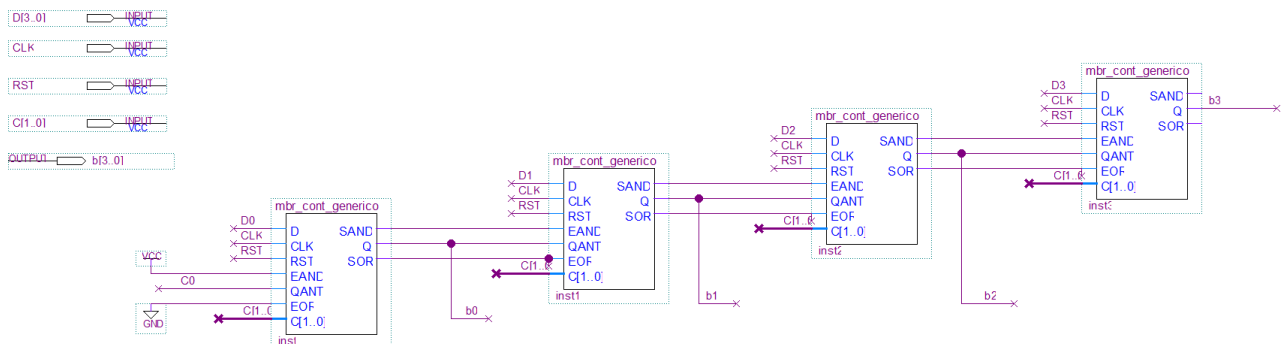

Simulação:

